

ESERCIZI RIPASSO

Risolvere su quaderno (tensione, corrente, potenza) e poi simulare per controllare risultati

