
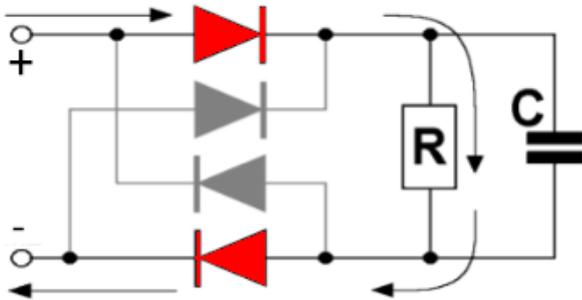


PONTE A DIODI E ALIMENTATORI TRADIZIONALI



Onda positiva:

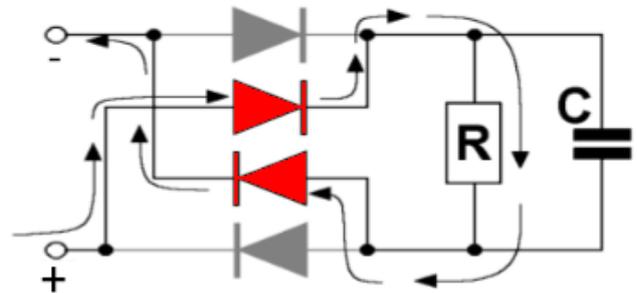

Onda negativa:



Tensione in uscita al ponte a diodi:

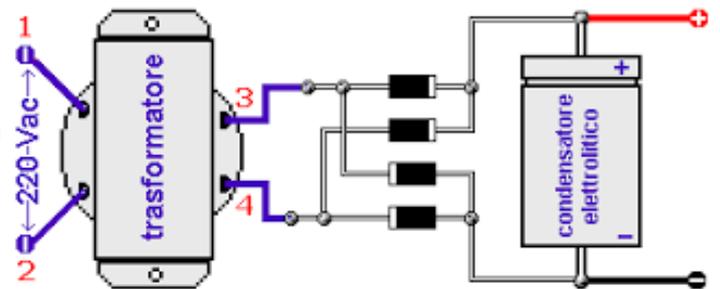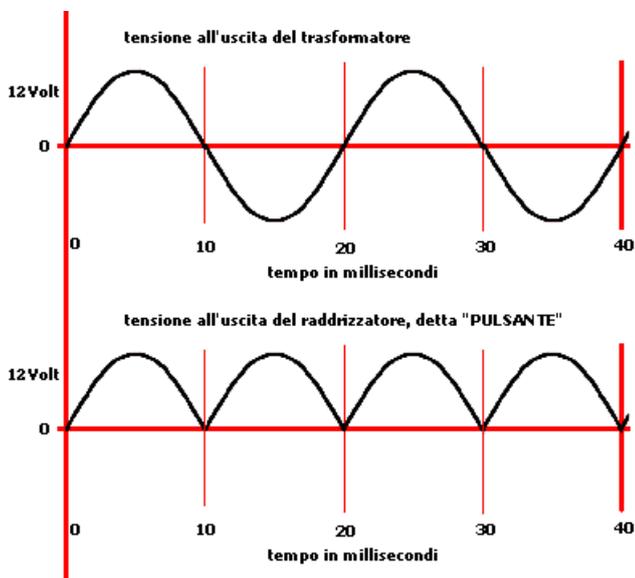

Tensione in uscita sul condensatore:

